


☞ Mise en situation et objectifs du TP ☞

Parmi les différents mode d'ouverture, l'ouvre portail possède un code d'accès à taper sur un clavier numérique. Le clavier à code est installé à l'entrée du parking à côté du portail. Il permet de limiter l'accès au parking aux seules personnes munies du code d'entrée. Celui-ci est constitué de 4 caractères alphanumériques. Contrairement à une clé, le code en usage peut être modifié facilement s'il est trop divulgué. Ce TP a pour but de valider une solution permettant de détecter l'unique code d'accès du portail. Après analyse d'une solution permettant de décoder un code à 3 chiffres, vous devrez proposer puis valider une solution permettant de décoder un code à 4 chiffres, comme sur l'ouvre portail Faac.

☞ Travail demandé ☞


I - Décomposition fonctionnelle du système

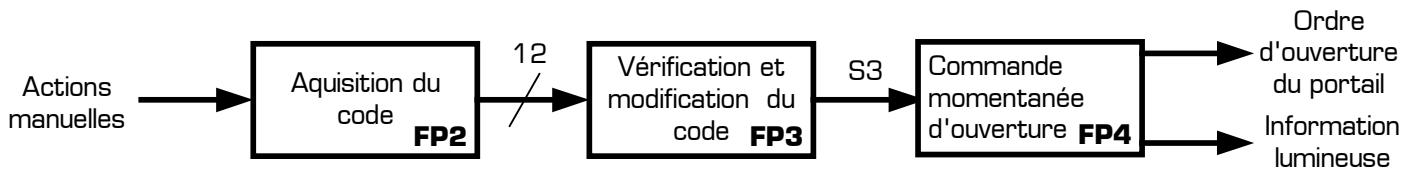Dans l'ouvre portail Faac, 3 fonctions principales participent à l'acquisition du code et à l'ouverture du portail :



- * **FP2 Acquisition du code** : elle génère un signal logique correspondant à la touche appuyée
 - Entrée : action manuelle sur la touche
 - Sortie : niveau logique haut sur le fil correspondant à la touche appuyée
- * **FP3 Vérification / Modification du code** : elle vérifie l'exactitude du code entré et permet de modifier le code en usage
 - Entrée : niveau logique sur le fil correspondant à la touche enfoncée
 - Sortie : niveau logique haut lorsque le code entré est exact
- * **FP4 Commande d'ouverture** : elle génère un ordre d'ouverture du portail
 - Entrée : niveau logique haut lorsque le code entré est exact
 - Sorties : ordre d'ouverture du portail et information lumineuse indiquant que le code est valide

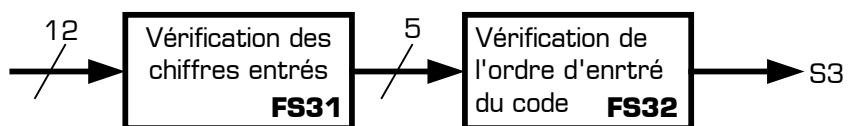La fonction FP3 du système a pour rôle de vérifier si le code tapé par l'utilisateur est exact. Cette fonction principale se divise en 2 fonctions secondaires FS31 et FS32 :



I - 1 - Encadrez sur le schéma de la *Figure 1* [page 2] la fonction FP2.

II - Analyse de la solution décodant un code à 3 chiffres

Le montage de la *Figure 1* est une solution permettant de décoder un code à 3 chiffres. Les questions suivantes sont relatives au schéma de la *Figure 1* :

II - 1 - Sur la *Figure 1*, quelles sont les seules touches du clavier qui sont utilisées ?

.....

II - 2 - Quel est le niveau logique actif des entrées asynchrones **R** et **S** des bascules d'après leur symbole ?

.....

II - 3 - Quel est le front actif de l'entrée d'horloge **C1** des bascules ?

.....

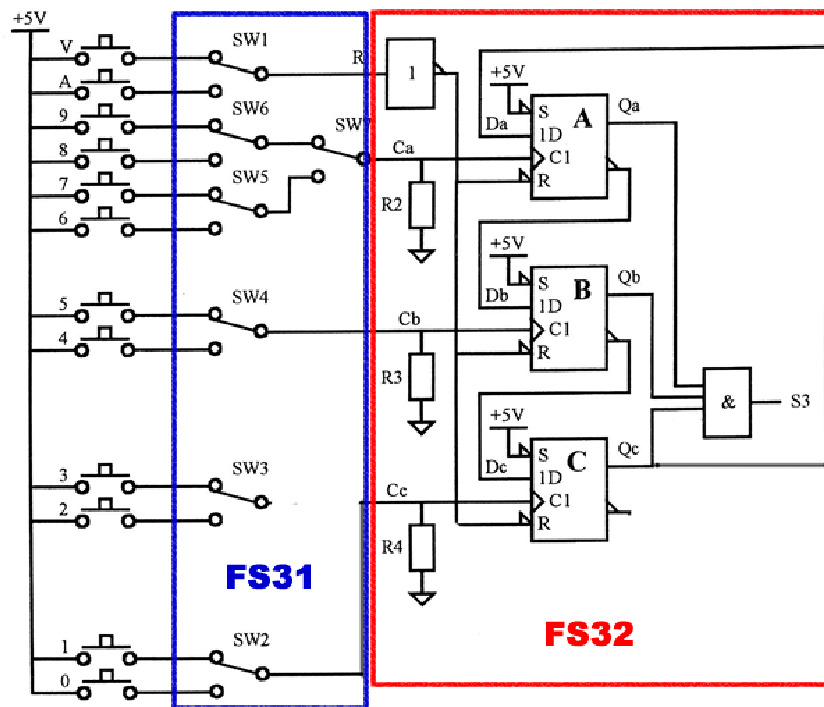


Figure 1 : Schéma des fonctions FP2 et FP3

II - 4 - Quel doit être l'état logique en sortie des bascules pour que la sortie **S3** du montage passe à 1 ?

.....

II - 5 - Quel état logique constant est appliquée sur les entrées S : **0** ou **1** ?

.....

II - 6 - Un appuie sur la touche **V** du clavier provoque quelle action sur les bascules D ?

.....

II - 7 - Après un appuie sur la touche **V** du clavier, quel est l'état logique de chacune des entrées D les bascules ?

.....

II - 8 - Déduisez des questions II - 7 et II - 4 le chiffre par lequel le code ne peut pas commencer :

.....

II - 9 - Sachant que le portail s'ouvre si **S3 = 1** et que la touche **V** est enfoncée avant de taper un code, quel est le code d'accès qui permet d'ouvrir le portail sur le montage de la *Figure 1* ?

- 951
 915
 519
 591
 159
 195

III - Proposition et validation d'un montage à bascules D décodant un code à 4 chiffres


Vous allez dans cette partie **III** proposer une solution permettant de décoder un code à 4 chiffres, puis valider votre proposition sur le logiciel de simulation Proteus. Pour réaliser votre solution vous disposez de 4 bascules D **4013** dont les symboles sont rappelés sur la *Figure 2* et d'une porte logique ET à 4 entrée **4082**.

III - 1 - Quel est le niveau logique actif des entrées asynchrones **R** et **S** des bascules 4013 ?


.....

III - 2 - Quel est le front actif de l'entrée d'horloge **H** des bascules 4013 ?


.....

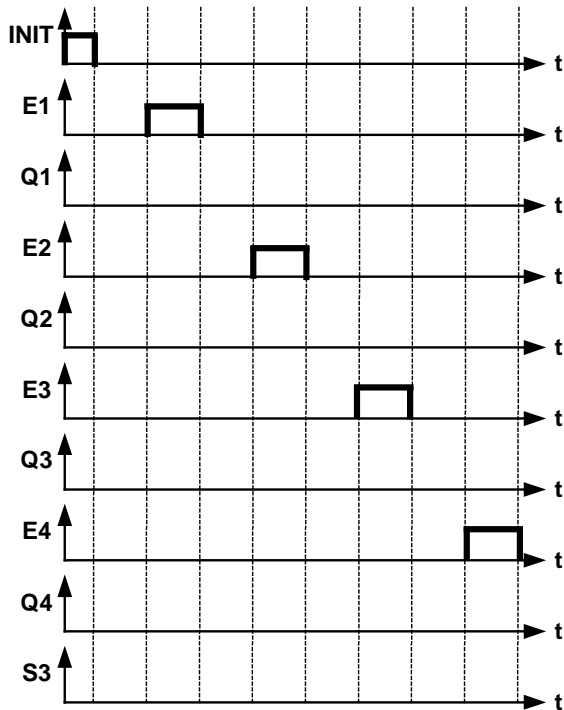


Le code tapé est **1234**

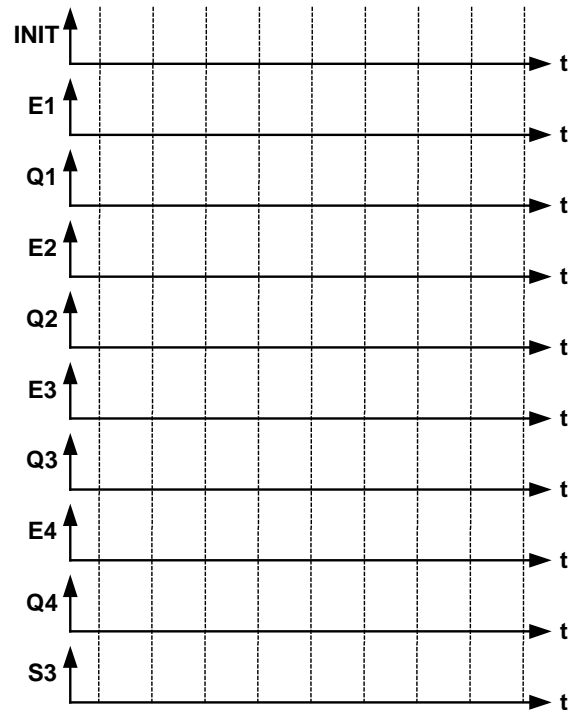

Le code tapé est **1243**

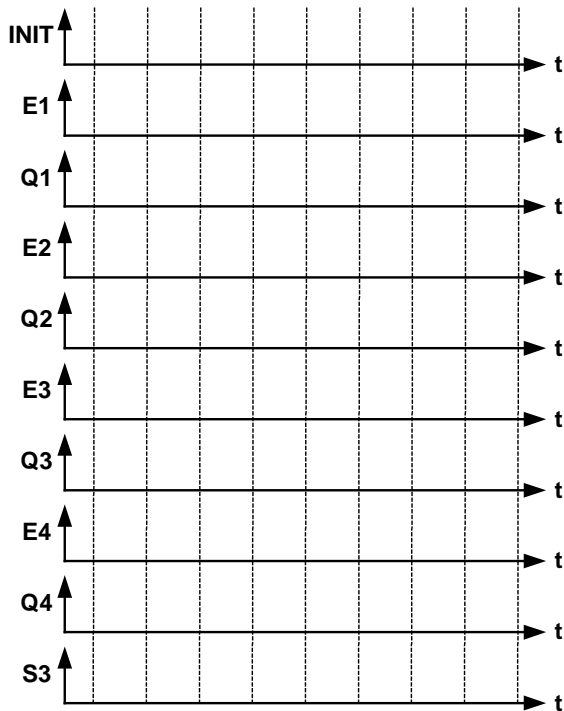

Le code tapé est **4321**

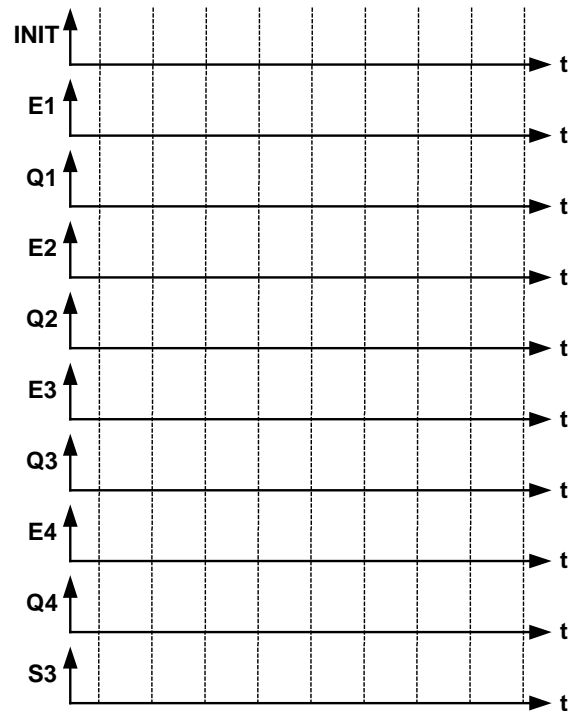

Le code tapé est **2413**

RESSOURCE : Configuration du générateur DPATTERN sous Proteus

Un « pattern » [en anglais] signifie un « motif » [en français]. Dans la configuration du générateur **DPATTERN** il faut donc indiquer le motif du signal logique, c'est-à-dire les différents états logiques successifs [0 ou 1] sur une période. Ce motif s'appelle « **le train d'impulsion** » et se répète indéfiniment. En plus de la forme du train d'impulsion, il faudra également indiquer dans la fenêtre de configuration du générateur **DPATTERN** :

- * la durée d'un bit [0 ou 1] dans le train d'impulsion en cochant **Temps états identiques**
- * l'état initial du signal [état haut ou état bas] dans **Etat initial**
- * cochez **Séquence continue d'impulsions**
- * cochez **Train d'impulsion spécifiques** puis précisez le motif. Exemple de train d'impulsion : 0001001010011

Rappel : pour indiquer les grandeurs temporelles dans les générateurs **DPULSE** ou **DPATTERN** le logiciel Proteus accepte les préfixes **m** pour milli, **u** pour micro, et **n** pour nano [une valeur sans préfixe étant en seconde].